

PSI3451

RELATÓRIO - Projeto 1 – (RAND NUM com LFSR)

NOME: Gabriel Lujan Bonassi

#USP: 11256816

DATA DE ENTREGA: 14/06/2023

NOTA:

Parte I: (anexo 1): _____

Parte II.1 (anexo 2): _____

Parte II.2 (anexo 3): _____

Parte II.3 (anexos 4-5): _____

Parte II.4 (anexos 6-7): _____

TOTAL: _____

Instruções para a elaboração do relatório.

O relatório apresenta 2 partes: Parte I para a especificação do LFSR e Parte II para a realização do projeto.

1. As tabelas e quadros devem ser preenchidos nos espaços apropriados e [incluídos no corpo do relatório](#); outros dados deverão [ser anexados no final do relatório](#) na ordem em que comparecem neste modelo.
2. Todos os anexos devem ser numerados (siga a numeração deste roteiro).
3. Todos os arquivos, imagens e tabelas anexadas devem **mostrar com clareza as informações solicitadas**
4. Dados relevantes presentes nas imagens devem ser obrigatoriamente destacados. Podem ser usados os seguintes recursos:
 - a. INSERIR COMENTÁRIOS EM CÓDIGOS
 - b. SUBLINHAR VALORES OU OUTROS RESULTADOS
 - c. INDICAR COM SETAS DETALHES RELEVANTES DAS IMAGENS DO WAVE
 - d. OUTRO recurso que permita a fácil identificação de resultados relevantes por parte do leitor.
5. O único upload adicional requerido é o dos arquivos VHDL utilizado na sua simulação Modelsim.]
6. Edite este relatório de acordo com a sua conveniência; pode apagar as linhas com as instruções se assim desejar, [mas mantenha todos os itens e enumeração](#).

Parte I

Geração do LFSR e simulação por software

(PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO)

#USP: 11256816

#USP mod 2048 (decimal): 1008

#USP mod 2048 (binário com 11 bits): 01111110000

Polinômio característico resultante (APAGAR OS GRAUS NÃO CONDIZENTES AO SEU POLINÔMIO):

$$x^{12} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + 1$$

- Desenhar o circuito correspondente ao seu polinômio característico

ANEXO 1 (acrescentar [no final do relatório](#)): esquema do LFSR. Indicar as células REG, EXOR e OR (veja a figura 2 no final deste texto). Este esquema é o que será capturado em VHDL.

Parte II

1. Resultados das simulações do LFSR pelo software

Online CRC BCH Calculator - Code Generator
do site (<https://leventozturk.com/engineering/crc/>)

- Execute o software por pelo menos 10 ciclos

ANEXO 2 (acrescentar [no final do relatório](#)): Impressão das imagens de tela com os resultados da simulação por software (10 ciclos). **Obrigatório:** resultados em hexadecimal.

- Tabela 1 com os 10 primeiros números gerados pelo software. **ATENÇÃO:** apresentar os números em hexadecimal.

Incluir no corpo do relatório, tabela 1 contendo os 10 estados codificados em HEXADECIMAL (copiados do software).

Tabela 1: Exemplo de resultados da simulação (10 ciclos)

| No. de ciclos a partir da semente | Saída do LFSR (hex) na simulação software |
|-----------------------------------|---|
| 1 | 81F |
| 2 | 7DF |
| 3 | FBE |
| 4 | 89D |
| 5 | 6DB |
| 6 | DB6 |
| 7 | C8D |
| 8 | EFB |
| 9 | A17 |
| 10 | 3CF |

2. **Código VHDL ESTRUTURAL dos módulos RAND_NUM e LFSR (ver figura 1b no final deste texto).**

(Atenção: lembrar que o código do LFSR deve obrigatoriamente respeitar as seguintes características:

- o LFSR terá obrigatoriamente 12 FFs ($Q_{11} .. Q_0$). As saídas (Q_1 e Q_0) são roteadas para o módulo RAND_NUM (figura 1.b).
- o modelo VHDL do DFF é o fornecido ao aluno (no site da disciplina).
- os modelos VHDL das células XOR e OR devem ser copiadas e adaptadas (se for necessário) de módulos utilizados em aulas anteriores.
- usar obrigatoriamente o comando GENERATE

➤ Criar os códigos VHDL do RAND_NUM e do LFSR

ANEXO 3 (acrescentar [no final do relatório](#)): Descrições finais do RAND_NUM e do LFSR em VHDL, utilizadas em sua simulação.

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código do LFSR onde estão indicadas as posições dos taps e as linhas de código do RAND_NUM onde estão indicadas as conexões (2 bits) entre este módulo e o LFSR.

3. **Códigos VHDL para o arquivo de estímulos e para o respectivo testbench para a simulação do módulo RAND_NUM (lembrando que o LFSR é um sub-módulo) através do ModelSim.**

(Atenção: lembrar que os estímulos devem obrigatoriamente mostrar (na carta de tempos no Wave) as seguintes situações:

- A condição inicial do LFSR (semente)
- A sequência das 10 saídas do LFSR (em hexadecimal) demonstrando serem as mesmas obtidas na simulação por software (os resultados devem estar visíveis na figura).
- A sequência de 10 saídas do módulo RAND_NUM (2 bits)

- Código VHDL do arquivo de estímulos para simulação de RAND_NUM

ANEXO 4 (acrescentar [no final do relatório](#)): código do arquivo de estímulos

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código correspondentes ao estabelecimento da condição inicial e o início da sequência de 10 (ou mais) ciclos. Estas linhas também podem ser identificadas através da inserção de comentários no código.

- Código VHDL do arquivo do *testbench* para simulação de RAND_NUM

ANEXO 5 (acrescentar [no final do relatório](#)): código do arquivo do *testbench*

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código que indicam os componentes presentes no testbench e as ligações entre eles. `sim:/tb_rand_num`

4. Resultados das simulações através do programa ModelSim

- Simulação do RAND_NUM mostrando a correta a condição inicial do LFSR

ANEXO 6 (acrescentar no final do relatório): Imagem do WAVE ilustrando a condição inicial do LFSR

ATENÇÃO: a condição deve estar identificada por seta ou círculo.

- Simulação do RAND_NUM mostrando a correta geração da sequência pseudo-aleatória

ANEXO 7 (acrescentar [no final do relatório](#)): Imagem do WAVE ilustrando: a) a sequência da semente mais as 10 próximas saídas do LFSR (os mesmos percorridos durante a simulação com o software); b) a saída de RAND_NUM com os dois bits b1 e b0 destacados.

ATENÇÃO: as saídas do LFSR devem estar obrigatoriamente identificadas pelos mesmos valores HEXADECIMAIS apresentados no anexo 2 e Tabela 1 (para fácil identificação). Os valores de saída do LFSR e do RAND_NUM deverão estar evidenciadas com setas ou círculos.

`sim:/tb_rand_num`

- Apresentar, nesta seção, uma tabela como a Tabela 2, de exemplo, com os 10 primeiros números gerados após a semente pelo software e pelo hardware. Use HEX para facilitar comparação.

Tabela 2. Exemplo de tabela a apresentar

| No. de ciclos a partir da semente | Saída do LFSR (hex) na simulação software | Saída do LFSR (hex) na simulação hardware |
|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 81F | 81F |

| | | |
|----|-----|-----|
| 2 | 7DF | 7DF |
| 3 | FBE | FBE |
| 4 | 89D | 89D |
| 5 | 6DB | 6DB |
| 6 | DB6 | DB6 |
| 7 | C8D | C8D |
| 8 | EFB | EFB |
| 9 | A17 | A17 |
| 10 | 3CF | 3CF |

- Observe e comente em um quadro, como no exemplo abaixo:
- 1) se os resultados das simulações por software e pelo ModelSim foram iguais.
 - 2) Foram resultados esperados? não esperados? por que?

Os resultados foram iguais, o que era esperado, tendo em vista que ambas as ferramentas devem executar o mesmo procedimento.

- Apresentar, nesta seção, uma tabela como a Tabela 3, de exemplo, com os 10 primeiros números aleatórios gerados pelo LFSR e os gerados no RAND_NUM. Use HEX para facilitar comparação.

Tabela 3. Exemplo de tabela a apresentar

| No. de ciclos a partir da semente | Saída do RAND_NUM (hex) | Saída do Rand_num (com 2 bits: MSB, LSB) |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 81F | 00000011 (11) |
| 2 | 7DF | 00000011 (11) |
| 3 | FBE | 00000010 (10) |
| 4 | 89D | 00000001 (01) |
| 5 | 6DB | 00000011 (11) |
| 6 | DB6 | 00000010 (10) |
| 7 | C8D | 00000001 (01) |
| 8 | EFB | 00000011 (11) |
| 9 | A17 | 00000011 (11) |
| 10 | 3CF | 00000011 (11) |

- Observe e comente em um quadro, como a no exemplo abaixo:
- 1) como os valores gerados pelo LFSR afeta a aleatoriedade dos 2 bits das saídas do módulo RAND_NUM?


- 2) Sabendo-se que o LFSR gera uma sequência pseudo-aleatória, como você caracteriza a sequência que aparece à saída do RAND_NUM?

A aleatoriedade dos valores de saída do LFSR de fato foi observada na saída do modulo RAND_NUM, já que o RAND_NUM é gerado a partir da sequência do LFSR.

A sequência que aparece na saída do RAND_NUM é muito mais aleatória que a saída do LFSR, pois é muito mais provável a repetição das possibilidades

IMPORTANTE: Para validar o seu projeto, além do upload deste relatório em pdf, fazer o mesmo com arquivo zip de todos os arquivos VHDL usados neste projeto.

Anexo 1:

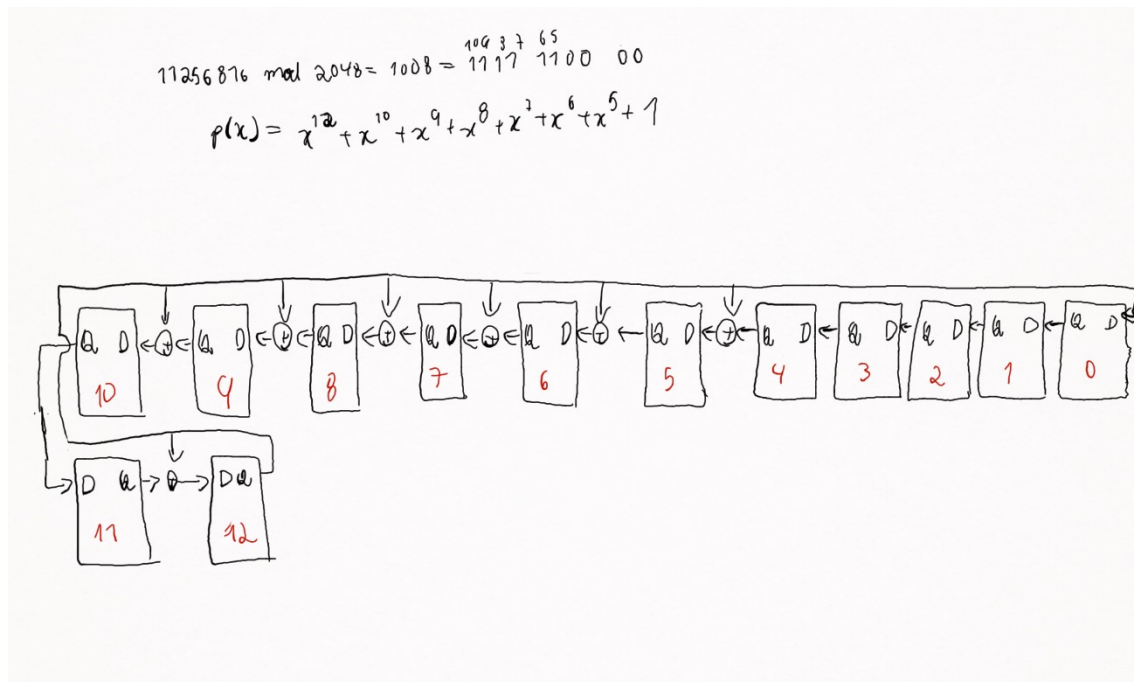

Anexo 2:

| Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81F | 7DF | FBE | 89D | 6DB |
| Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: | Galois LFSR output: |
| DB6 | C8D | EFB | A17 | 3CF |

Configure

Structure?: Galois LFSR

Polynomial?: Select or **BUILD** or enter below

$x^{12} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^0$

Initialise?: 011111111111

Data width?: 10

Process Direction: d[n] to d[0]

Anexo 3:

```
entity lfsr is
  port
  (
    Q : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
    clk : in STD_LOGIC;
    rst : in STD_LOGIC
  );
end lfsr;

architecture arch of lfsr is

  COMPONENT d_reg
  port
  (
    clk : in STD_LOGIC;
    load : in STD_LOGIC;
    d : in STD_LOGIC;
    q : out STD_LOGIC
  );
  END COMPONENT;

  signal s_q : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
  signal s_d : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);

begin

  R1 : for n in 11 downto 0 generate
    --Posicoes dos taps
    xor: if (n = 10) or (n = 9) or (n=8) or (n=7) or (n=6)
or (n=5) or (n=1) generate
      D0 :d_reg port map(clk,'1',s_d(n),s_q(n));
      s_d(n) <= ((s_q(n-1) xor s_q(11)) or rst );
    end generate xor;

    no_xor: if (n=11) or (n=4) or (n=3) or (n=2) or (n=1)
generate
      D1 :d_reg port map(clk,'1',s_d(n),s_q(N));
      s_d(n) <= (s_q(n-1) or rst);
    end generate no_xor;

    zero: if n = 0 generate
      D2 :d_reg port map(clk,'1',s_d(n),s_q(n));
      s_d(n) <= (s_q(11) or rst);
    end generate zero;
  end generate R1;
```



```
Q <= s_q;
```

```
end architecture arch;
```

```
entity rand_num is
```

```
    generic
```

```
    (
```

```
        WIDTH : natural := 8
```

```
    );
```

```
    port
```

```
    (
```

```
        clk : in STD_LOGIC;
```

```
        rst : in STD_LOGIC;
```

```
        random_number : out STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0)
```

```
    );
```

```
end rand_num;
```

```
architecture structural of rand_num is
```

```
    COMPONENT lfsr
```

```
    port
```

```
    (
```

```
        Q : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
```

```
        clk : in STD_LOGIC;
```

```
        rst : in STD_LOGIC
```

```
    );
```

```
    END COMPONENT;
```

```
signal s_q : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
```

```
begin
```

```
    L0 : lfsr PORT MAP(s_q,clk,rst);
```

```
    --ligando os modulos
```

```
    random_number <= ( 0 => s_q(0),
```

```
        1 => s_q(1),
```

```
        others => '0');
```

```
end structural;
```

Anexo 4:

```
entity stimuli_rand_num is
```

```
    generic
```

```
    (
```

```
        CLK_PERIOD : TIME := 10ns
```

```
    );
```

```
    port
```

```
    (
```

```
        clk : out STD_LOGIC;
```

```

        rst : out STD_LOGIC
    );

end stimuli_rand_num;

architecture arch of stimuli_rand_num is
    signal clk_s : STD_LOGIC;

    component clock_generator
        generic (
            CLK_PERIOD : TIME := 10ns
        );

        port (
            clk : out STD_LOGIC
        );
    end component ;

begin

    clk <= clk_s;

    clock: clock_generator
        port map
        (
            clk => clk_s
        );

    stimuli : process

        procedure reset_begin is
        begin
            rst <= '0';
        end procedure reset_begin;

        procedure reset_activate is
        begin
            wait until falling_edge(clk_s);
            rst <= '1';
            wait for CLK_PERIOD;
            rst <= '0';
        end procedure reset_activate;

    begin

```

```

        reset_begin; --inicia sem reset
        wait for CLK_PERIOD;
        reset_activate; --seta o reset para startar o LFSR
        wait for 13*CLK_PERIOD; --espera 13 ciclos e reseta
        reset_activate;
        wait;
    end process stimuli;
end architecture arch;

```

Anexo 5:

```

ENTITY tb_rand_num IS
    GENERIC(
        WIDTH : NATURAL := 8
    );

END tb_rand_num ;

ARCHITECTURE arch OF tb_rand_num IS

    --componente rand_num
    COMPONENT rand_num IS
        GENERIC(
            WIDTH : NATURAL := 8
        );

        port(
            clk, rst : IN STD_LOGIC;
            rand_number : OUT STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0)
        );
    END COMPONENT;

    --componente gerador de estímulos
    COMPONENT stimuli_rand_num IS

        port(
            clk, rst : OUT STD_LOGIC
        );
    END COMPONENT;

    SIGNAL clk_s, reset_s : STD_LOGIC;
    SIGNAL rand_number_s : STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0);

    BEGIN
        dut : rand_num
            GENERIC MAP(WIDTH)

```

```

        PORT MAP(
            clk => clk_s,
            rst => reset_s,
            rand_number => rand_number_s
        );


stimuli : stimuli_rand_num

        PORT MAP(
            clk => clk_s,
            rst => reset_s
        );

end arch;

```

Anexo 6:

 

Anexo 7:

